


Αναφορά Εργαστηρίου 2

Κωδικός Ομάδας **LAB31231465**

| |
|----------------------|
| Διαιλεκτάκης Γιώργος |
| Βαϊλάκης Απόστολος |
| Νικόλαος |

Προεργασία

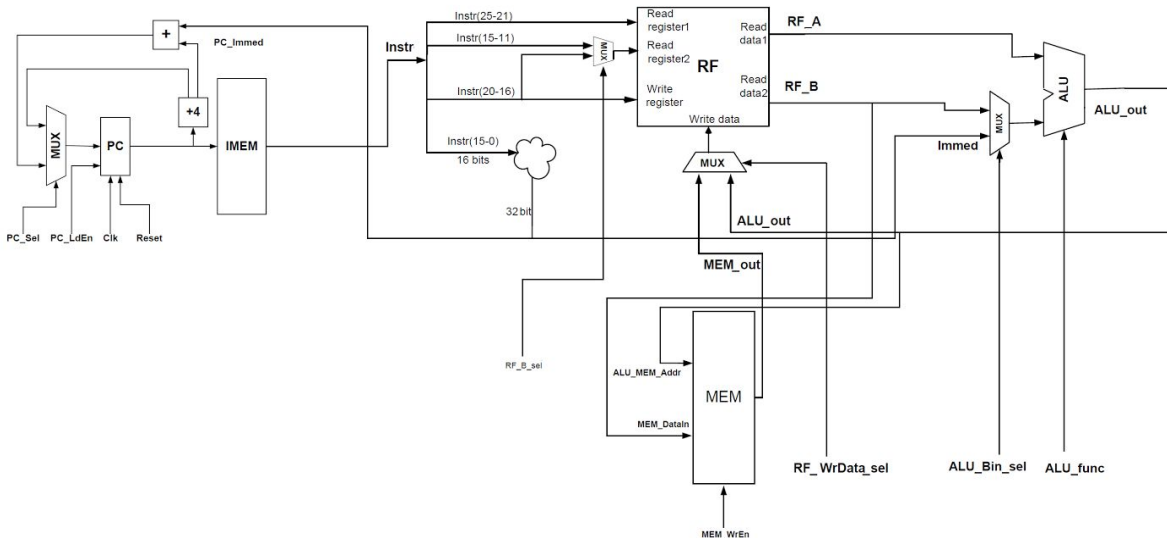Ως προεργασία του 2ου εργαστηρίου μας ζητήθηκε ένα σχηματικό διάγραμμα του ολοκληρωμένου datapath (προσχέδιο) όπου φαίνονται οι συνδέσεις μεταξύ των βαθμίδων που υλοποιήσαμε.



Περιγραφή Άσκησης

Σκοπός της ν2ης εργαστηριακής άσκησης ήταν η σχεδίαση της βαθμίδας ανάκλησης εντολών (IFSTAGE), της βαθμίδας αποκωδικοποίησης εντολών (DECSTAGE), της βαθμίδας εκτέλεσης εντολών (ALUSTAGE) και της βαθμίδας πρόσβασης μνήμης (MEMSTAGE) που αποτελούν το Datapath του Επεξεργαστή.

IFSTAGE

Η βαθμίδα ανάλυσης εντολών αποτελεί το σημείο του επεξεργαστή όπου είναι αποθηκευμένο το πρόγραμμα που πρόκειται να εκτελέσει (ROM). Ακόμη η βαθμίδα αυτή περιέχει τον καταχωρητή PC ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την διεύθυνση της μνήμης ROM, της οποίας η έξοδος είναι και η εντολή που εισάγεται στον επεξεργαστή. Ακόμη η IFSTAGE δέχεται ως είσοδο ένα σήμα **Immediate** και ένα σήμα **pc_sel**. Αυτά τα σήματα έχουν ως σκοπό την επιλογή της επόμενης εντολής από τον προγραμματιστή εκτελώντας εντολές **branch**. Πιο συγκεκριμένα, σε κανονική λειτουργία η IF_STAGE περιμένει ένα σήμα ελέγχου (**PC_LdEn**) ώστε να αυξήσει τον PC κατά 4 (**PC = PC + 4**). Όταν όμως εντολές **branch** θέλουν να αλλάξουν τον PC κατά βούληση, το σήμα **PC_Sel** ενεργοποιείται και το επόμενο PC που γράφεται στον καταχωρητή είναι το **PC + 4 + Immed**.

DECSTAGE

Η βαθμίδα **DecStage** είναι υπεύθυνη για την αποκωδικοποίηση της τρέχουσας εντολής, όπως επίσης και για την τροφодότηση της **Register File** που δημιουργήσαμε στο πρώτο εργαστήριο με τα κατάλληλα δεδομένα, έχοντας υπόψη κάποιες εξωτερικές πληροφορίες. Επίσης η βαθμίδα αυτή είναι υπεύθυνη για την παραμετροποίηση του σήματος **immediate** στις **ltype** εντολές, και την επέκτασή του από 16 bit σε 32 κάνοντας **Sign Extend** ή **Zero Fill** αντίστοιχα.

Οι παραμετροποιήσεις αυτές είναι :

| | |
|-------------|---|
| li | : SignExtend |
| lui | : Bit Shift αριστερά κατά 16 θέσεις και Zero Fill τις υπολοίπες |
| addi | : SignExtend |
| andi | : Zero Fill |
| ori | : Zero Fill |
| b | : Sign Extend και Bit Shift αριστερά κατά δύο θέσεις |
| beq | : Sign Extend και Bit Shift αριστερά κατά δύο θέσεις |
| bne | : Sign Extend και Bit Shift αριστερά κατά δύο θέσεις |
| lb | : Sign Extend |
| sb | : Sign Extend |
| lw | : Sign Extend |
| sw | : Sign Extend |

ALUSTAGE


Βασικό κομμάτι αυτού του σταδίου ήταν η χρήση της βαθμίδας εκτέλεσης εντολών ALU που υλοποιήθηκε στο 1ο εργαστήριο η οποία εκτελεί αριθμητικές και λογικές πράξεις. Ο πρώτος τελεστής της ALU είναι πάντα ο καταχωρητής **rs** από την Register File. Ο δεύτερος τελεστής της ALU επιλέγεται από έναν πολυπλέκτη που δημιουργήθηκε για να εισάγει στην ALU είτε τα δεδομένα ενός καταχωρητή από την Register file, συγκεκριμένα τον **rt** ή τον **rd** είτε έναν **Immediate**. Έτσι πλέον, η ALU εκτελεί πράξεις ανάμεσα σε δύο καταχωρητές ή ανάμεσα σε έναν καταχωρητή και έναν Immediate. Τα παραπάνω αποτελούν την ALUSTAGE.

MEMSTAGE

Τέλος, για την υλοποίηση της βαθμίδας πρόσβασης μνήμης χρησιμοποιήθηκε έτοιμος κώδικας για την παραγωγή μίας **Read First μνήμης RAM 1024** θέσεων η οποία έχει μία θύρα εγγραφής και ανάγνωσης. Η μνήμη έχει τα εξής σήματα: **clk**, **Mem_WrEn**, **ALU_MEM_Addr**, **MEM_DataIn**, **MEM_DataOut**. Το σήμα **Mem_WrEn** ενεργοποιείται όταν θέλουμε να γράψουμε στη μνήμη. Το σήμα **ALU_MEM_Addr** είναι το αποτέλεσμα της ALU που μας λέει σε ποιά διεύθυνση της μνήμης να γράψουμε (εντολές όπως **sb, sw**) ή από ποιά διεύθυνση να διαβάσουμε (εντολές όπως **lb, lw**). Το σήμα **MEM_DataIn** περιέχει τα δεδομένα του καταχωρητή **rd** που πρέπει να αποθηκευτούν στη μνήμη. Τέλος, το σήμα **MEM_DataOut** είναι η έξοδος της μνήμης σε περίπτωση **load** και περιέχει τα δεδομένα που φορτώθηκαν από τη μνήμη και πρέπει να γραφτούν στην Register File.

Κυμματομορφές

IFSTAGE

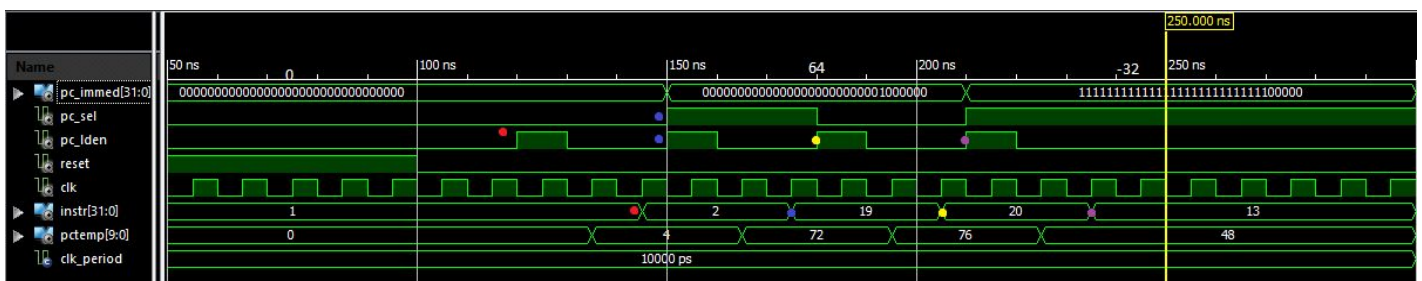

-> Σε αυτή την περίπτωση έχουμε **PC_LdEn** ενεργοποιημένο

και βλέπουμε ότι το Instruction γίνεται από 1->2 καθώς εκτελέστηκε η $PC \leq PC + 4$.

-> Εδώ έχουμε PC_LdEn και PC_Sel ενεργοποιημένα και βλέπουμε ότι το Instruction γίνεται από 2->19 καθώς εκτελέστηκε η $PC \leq PC + 4 + 64$.

-> Σε αυτή την περίπτωση έχουμε PC_LdEn ενεργοποιημένο και βλέπουμε ότι το Instruction γίνεται από 19->20 καθώς εκτελέστηκε η $PC \leq PC + 4$.

-> Εδώ έχουμε PC_LdEn και PC_Sel ενεργοποιημένα και βλέπουμε ότι το Instruction γίνεται από 20->13 καθώς εκτελέστηκε η $PC \leq PC + 4 - 32$.

Οι εντολές από το rom.data δείχνουν ουσιαστικά σε ποια γραμμή βρίσκονται μέσα στο αρχείο.

DECSTAGE



Η κυμματαμορφή της decstage χωρίζεται σε 4 στάδια :

STAGE A:

Εδώ πραγματοποιούμε μια πράξη RType στην οποία και γράφουμε στον Rd (\$1) την τιμή που έρχεται από την ALU (920605) και ενεργοποιούμε το write enable του RF

STAGE B:

Το δεύτερο stage πραγματοποιεί πράξη με immediate τον οποίο πρέπει και να κάνει Sign Extend. Σε αυτό το stage ο καταχωρητής rs έχει ορισθεί ως \$1 για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της προηγούμενης πράξης. Για άλλη μια φορά το write enable ενεργοποιείται ώστε να καταγραφεί η τιμή του immediate στον rd (\$2).

STAGE C:


Ακολουθώντας την ίδια λογική με το προηγούμενο στάδιο τροφοδοτούμε την DECSTAGE με IType χωρίς όμως να

ενεργοποιήσουμε το write enable. Βλέπουμε όμως οτι ο Immediate έχει κάνει sign extend κατάλληλα (το opcode μας είναι 111000 όπου θέλει Sign Extend). Επίσης ο Rs είναι \$2 ώστε να ελεγχθεί η προηγούμενη πράξη.

STAGE D:

Τέλος στο τέταρτο stage πραγματοποιούμε μια πράξη με immediate τύπου branch θέτοντας στον immediate τον αριθμό 2, ο οποίος και πολλαπλασιάζεται επί του 4 (bit shift left κατά 2). Τέλος επιλέγουμε και RF_WrData_Sel=1 ώστε να πάρχουν τα δεδομένα από την Mem_out στο Write Data της RF μας και ξαναενεργοποιούμε το RF_WrEn.

ALUSTAGE

 

1η Πράξη: Προσθέτουμε τους καταχωρητές με δεδομένα 13 και 19 καθώς το ALU_Bin_Sel είναι '0' και παίρνουμε αποτέλεσμα 32.

2η Πράξη: Κάνουμε αριστερή περιστροφή του 10 u κατά χωρητή.

3η Πράξη: Πρόσθεση του πρώτου καταχωρητή με τον Immediate καθώς το ALU_Bin_Sel είναι '1', άρα έχουμε $13+1=14$.


4η Πράξη: Εκτελούμε OR του πρώτου καταχωρητή με τον Immediate καθώς το ALU_Bin_Sel είναι '1'.

5η Πράξη: Πρόσθεση του πρώτου καταχωρητή με τον Immediate καθώς το ALU_Bin_Sel είναι '1'.

6η Πράξη: Προσθέτουμε τους καταχωρητές με αρνητική δεδομένα καθώς το ALU_Bin_Sel είναι '0' και παίρνουμε αποτέλεσμα θετικό πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε overflow.

7η Πράξη: Εκτελούμε αριστερή λογική ολίσθηση του 10 u καταχωρητή οπότε και το αποτέλεσμα είναι μηδέν.

MEMSTAGE

 

Παρατηρούμε, όπως δείχνουν τα βέλη, ότι γίνονται 4 εγγραφές στη μνήμη όταν το σήμα MEM_WrEn είναι ενεργοποιημένο και στη συνέχεια 4 αναγνώσεις από τις ίδιες διευθύνσεις. Οι εγγραφές έχουν αντιστοιχία δεδομένων-διεύθυνσης για την διευκόλυνση του έλεγχου της κυματομορφής. Στο τέλος της κυματομορφής διαβάσουμε και δύο διευθύνσεις τις οποίες και δεν έχουμε γράψει και βλέπουμε ότι είναι αρχικοποιημένες στο 0. Τέλος βλέπουμε κάθε εγγραφή στη μνήμη κοστίζει δύο κύκλους ρολογιού.

Συμπέρασμα

Στα πλαίσια της 2ης εργαστηριακής άσκησης μάθαμε ουσιαστικά από ποιά μέρη αποτελείται το Datapath ενός επεξεργαστή: την IF που φέρνει μία εντολή, την Decode που αποκωδικοποιεί αυτή την εντολή με σκοπό να γνωρίζει ο επεξεργαστής πώς να ενεργήσει, την ALU που εκτελεί τις πράξεις και τέλος την MEM που υποστηρίζει εγγραφή και ανάγνωση δεδομένων. Έτσι, φτάσαμε ένα βήμα πριν την υλοποίηση ενός επεξεργαστή πολλαπλών κύκλων.