

## Αναφορά Εργαστηρίου 3



Κωδικός Ομάδας **LAB31231465**

Διαλεκτάκης Γιώργος

Βαϊλάκης Απόστολος Νικόλαος
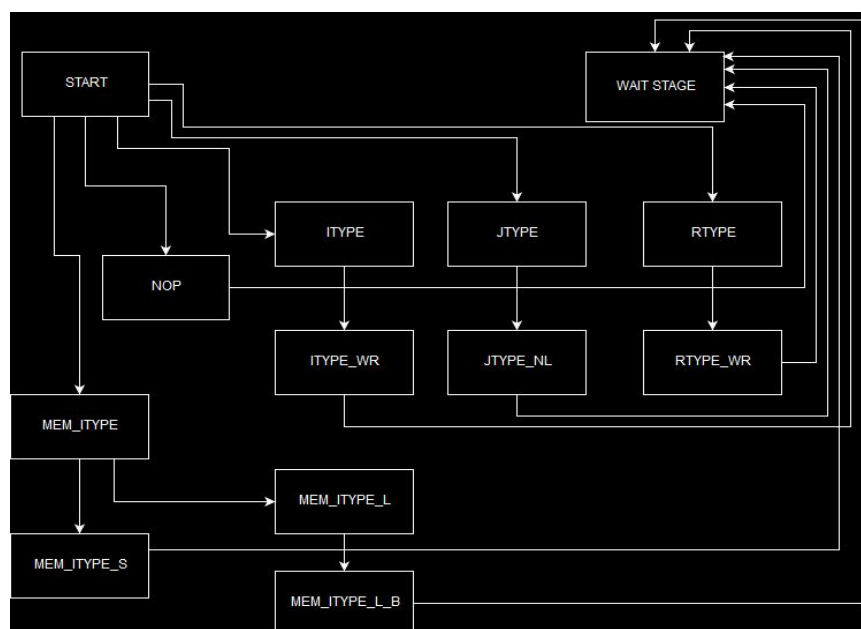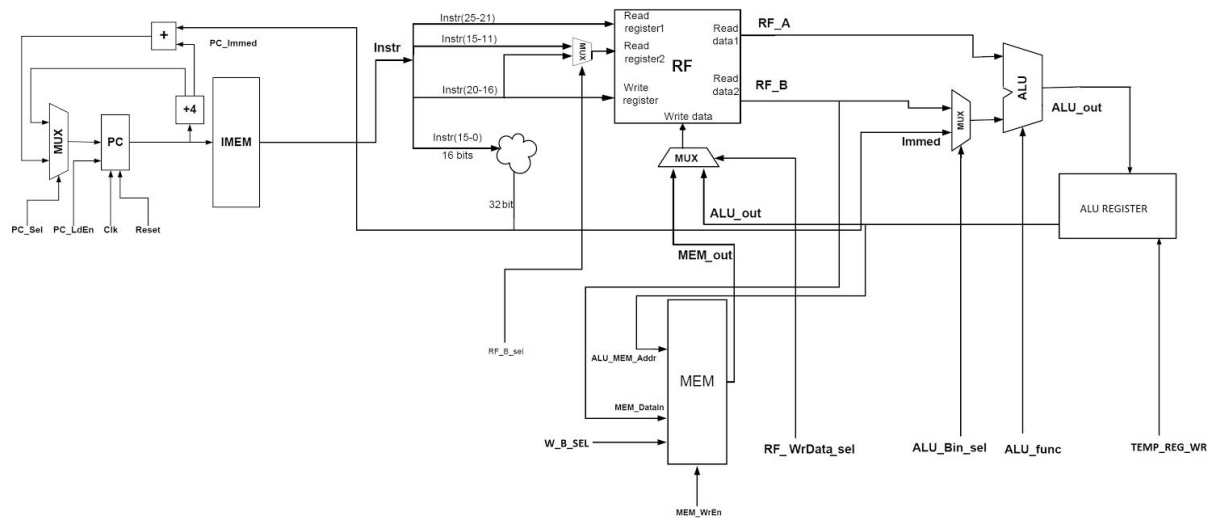
### Προεργασία

Ως προεργασία του 3ου εργαστηρίου μας ζητήθηκε ένα σχηματικό διάγραμμα του ολοκληρωμένου **Datapath** όπου φαίνονται οι συνδέσεις μεταξύ των βαθμίδων που υλοποιήσαμε σε προηγούμενα εργαστήρια καθώς και της μηχανής πεπερασμένων καταστάσεων του **Control**.



## Περιγραφή Άσκησης

Σκοπός της 3ης εργαστηριακής άσκησης ήταν η σχεδίαση της μονάδας Ελέγχου(**Control**) του **Datapath** το οποίο ολοκληρώσαμε σχεδιάζοντας τις συνδέσεις των βαθμίδων που είχαμε υλοποιήσει στα πλαίσια του 2ου εργαστηρίου. Τελικός σκοπός η κατασκευή ενός Επεξεργαστή(**Processor**) πολλαπλών κύκλων.

### Datapath:

Όσον αφορά το datapath, τα πράγματα είναι “απλά”. Αποτελείται από το **IFSTAGE**, **DECSTAGE**, **ALUSTAGE** και **MEMSTAGE**(λεπτομέρειες στην αναφορά του 2ου εργαστηρίου). Όλα τα παραπάνω ενώθηκαν για να αποτελέσουν το datapath. Σε αυτό επίσης προστέθηκε ένας καταχωρητής στην έξοδο της ALU με σκοπό την σταθεροποίηση της εξόδου της και την αποφυγή προβλημάτων feedback. Ακόμα, προστέθηκε ένα σήμα **W\_B\_SEL** στην MEMSTAGE για την επιλογή ανάμεσα σε lb, sb ή lw, sw.

### Control:

Η μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων που υλοποιεί το Control του Datapath αποτελείται από τις εξής καταστάσεις:

**START:** Εδώ ξεκινάει η λειτουργία της FSM όταν έρχεται μία νέα εντολή.

**NOP:** Οδηγούμαστε εδώ όταν η εντολή είναι “00000000000000000000000000000000” και το Control δεν ενεργοποιεί κανένα σήμα αλλά διαβάζει την επόμενη εντολή.

**WAIT\_STAGE:** Δημιουργήθηκε για την αφιέρωση ενός επιπλέον κύκλου για τη σωστή μετάβαση από την μία εντολή στην επόμενη.

**RTYPE:** Εδώ οδηγούνται οι εντολές με Opcode “100000”(add,sub,and,not,or,sra,sll,srl,rol,ror)

**RTYPE\_WR:** Αφορά τον κύκλο στον οποίο γράφουμε στην Register File και συγκεκριμένα στον καταχωρητή rd το αποτέλεσμα της RTYPE εντολής.

**ITYPE:** Εδώ οδηγούνται οι εντολές με Opcode “111000”, “111001”, “110000”, “110010”, “110011”(li, lui ,addi, andi, ori αντίστοιχα).

**ITYPE\_WR:** Αφορά και εδώ τον κύκλο στον οποίο γράφουμε στην Register File και συγκεκριμένα στον καταχωρητή rd το αποτέλεσμα της εντολής με Immediate.

**JTYPE:** Εδώ φτάνουν οι εντολές που εκτελούν διακλάδωση και έχουν Opcode “111111”, “000000”, “000001”(b,beq,bne).

**JTYPE\_NL:** Η κατάσταση στην οποία αν επαληθεύεται η συνθήκη της εντολής διακλάδωσης, τότε το πρόγραμμα διακλαδώνεται και ο PC αυξάνεται κατάλληλα έτσι ώστε να διαβάσουμε την σωστή εντολή και όχι την ακριβώς επόμενη. Η αύξηση του PC επιλέγεται από το σήμα **PC\_SEL** το οποίο υλοποιείται με συνδυαστική λογική βασισμένη στον Opcode

και στις εξόδους RF\_A και RF\_B.

**MEM\_ITYPE:** Εδώ οδηγούνται εντολές που αφορούν ανάγνωση και εγγραφή στη μνήμη με Opcode “000011”, “000111”, “001111”, “011111”.

**MEM\_ITYPE\_L:** Κατάσταση για τις εντολές ανάγνωσης(lb, lw).


**MEM\_ITYPE\_L\_B:** Ενδιάμεση κατάσταση για να προλαβαίνει η μνήμη να βγάλει τα δεδομένα στην έξοδο.

**MEM\_ITYPE\_S:** Κατάσταση για τις εντολές εγγραφής(sb, sw).

Η FSM βγάζει ως έξοδο τα σήματα ALU\_Bin\_Sel, ALU\_Func, RF\_WrEn, RF\_WrData\_Sel, RF\_B\_Sel, Temp\_Reg\_Wr, PC\_SEL, PC\_LdEn, Mem\_WrEn και W\_B\_Sel και τα ενεργοποιεί ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

## Κυματομορφές:


### NOP , ITYPE

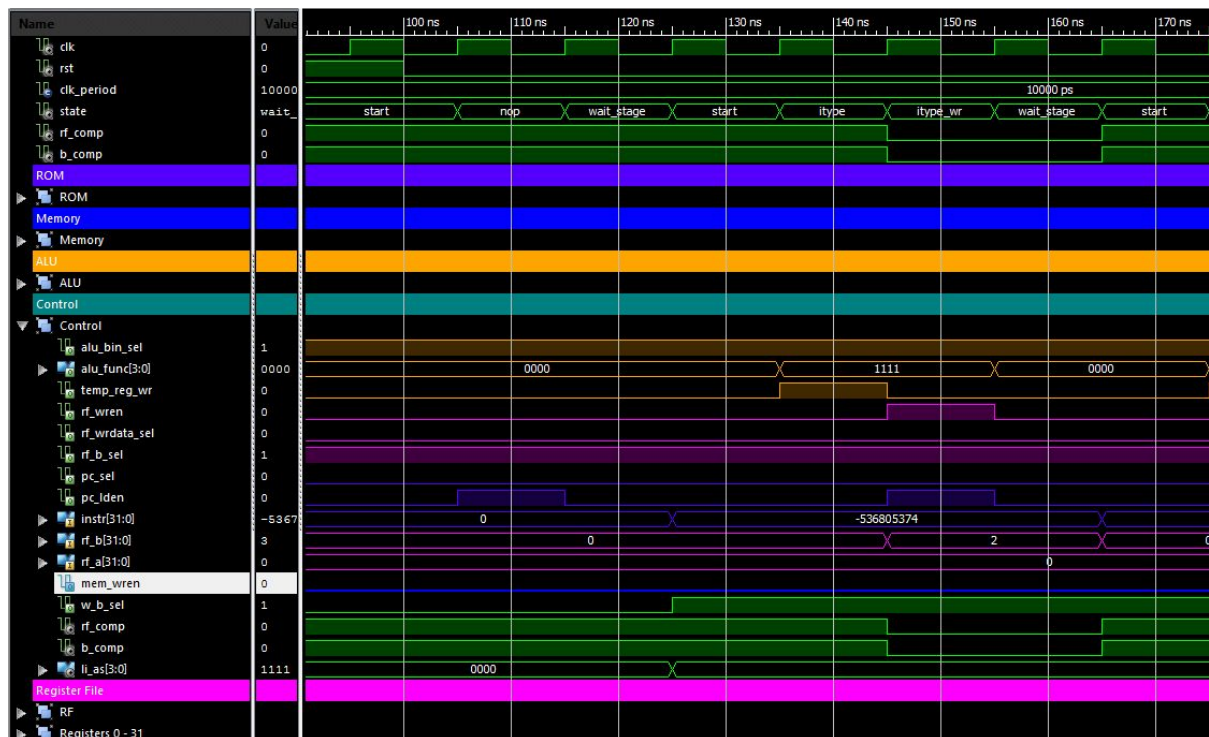

Παραπάνω βλέπουμε μία περίπτωση NOP. Σε αυτήν την περίπτωση βλέπουμε όλα τα σήματα του CONTROL στο 0. Όλα πέραν του pc\_lden για να καλέσουμε την επόμενη εντολή. αμέσως επόμενη είναι μια εντολή i\_type και συγκεκριμένα η “li \$1, 2 “. Σε αυτήν την εντολή μπορούμε να δούμε τα


σήματα ελέγχου  $rf\_wrdata\_sel = 0$  και  $rf\_b\_sel = 1$  αφού έχουμε να κάνουμε με εντολή τύπου immediate. Ακόμη βλέπουμε ότι σήμα  $temp\_reg\_wr$  ενεργοποιείται δίνοντας μας στον επόμενο κύκλο τη έξοδο της η ALU. Τέλος στο state  $itype\_wr$  ενεργοποιούνται ταυτόχρονα τα σήματα  $rf\_wren$  και  $pc\_lden$  για να εγγραφούν τα κατάλληλα δεδομένα στην register file και να αλλάξει το Instruction μετα απο 2 κύκλους. Ο χρόνος για αυτή την αλλαγή δίνεται απο την  $wait\_stage$ .

## RTYPE

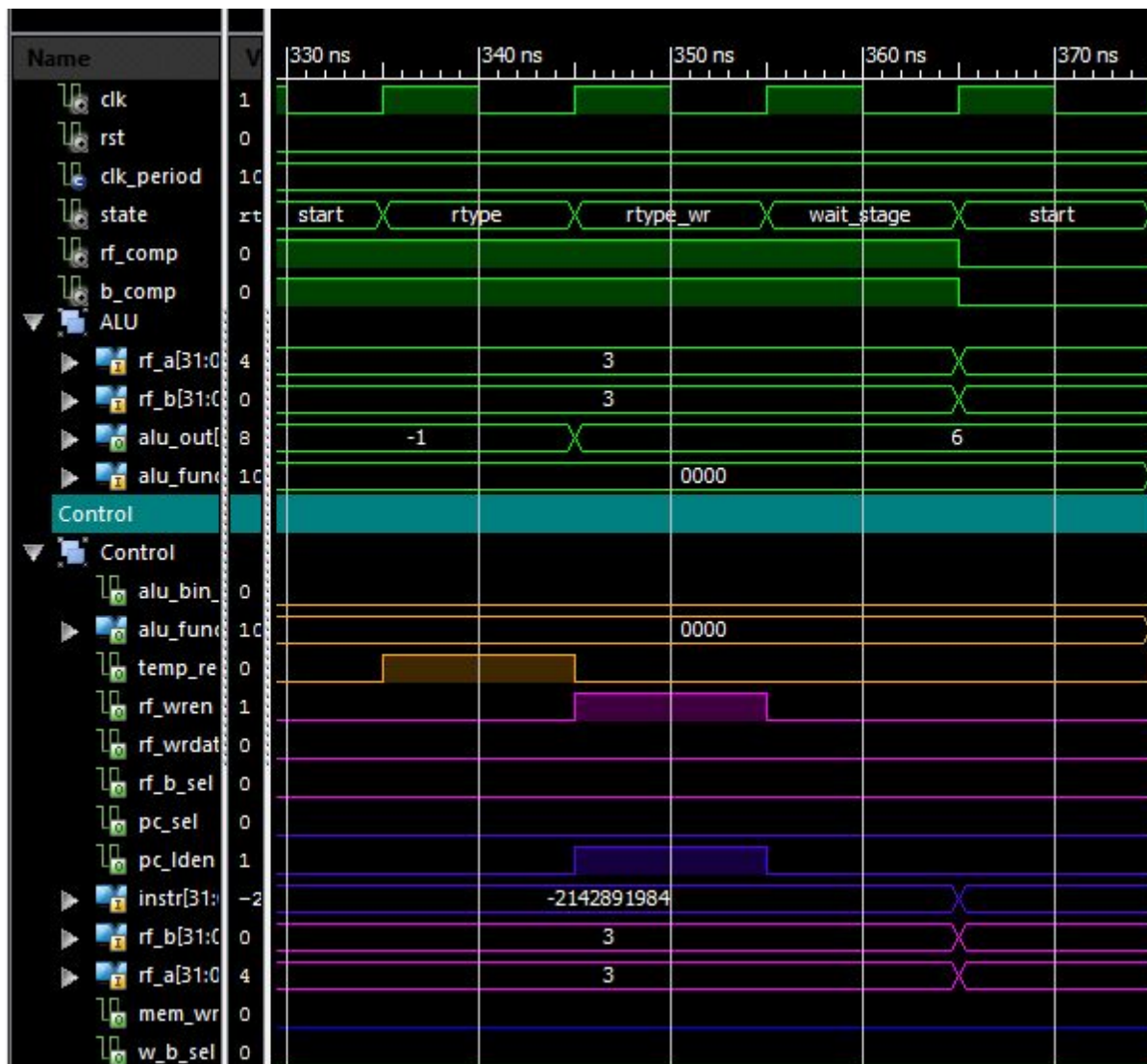


Παραπάνω βλέπουμε μια εντολή RTYPE και συγκεκριμένα την εντολή ADD. Μπορούμε να δούμε το function της ALU (0000 = ADD). Πάλι το σήμα  $temp\_reg\_wr$  ενεργοποιείται για την έξοδο των δεδομένων απο την ALU και όντας εντολή Rtype τα σήματα ελέγχου  $rf\_wrdata\_sel$  και  $rf\_b\_sel$  είναι στο 0. Παρόμοια με την προηγούμενη εντολή, στην  $rtype\_wr$  state ενεργοποιείται το  $rf\_wren$  και το  $pc\_lden$  για την καταγραφή των καινούργιων δεδομένων στην RF και την μεταβαση σε επόμενη εντολή.

## JTYPE

 

Επόμενη εντολή προς ανάλυση είναι μια εντολή τύπου branch. Σε αυτήν την εντολή ενεργοποιείται η επιλογή `pc_iden` όπως σε κάθε εντολή, όμως ένα σήμα `pc_sel` επιλέγει αν θα το PC θα αυξηθεί κατά 4 ή κατά `4 + Immediate`. Αυτό το σήμα υλοποιείται με απλή λογική χρησιμοποιώντας έναν comparator ανάμεσα σε `RF_A` και `RF_B` και τον opcode.

Mem\_IType.

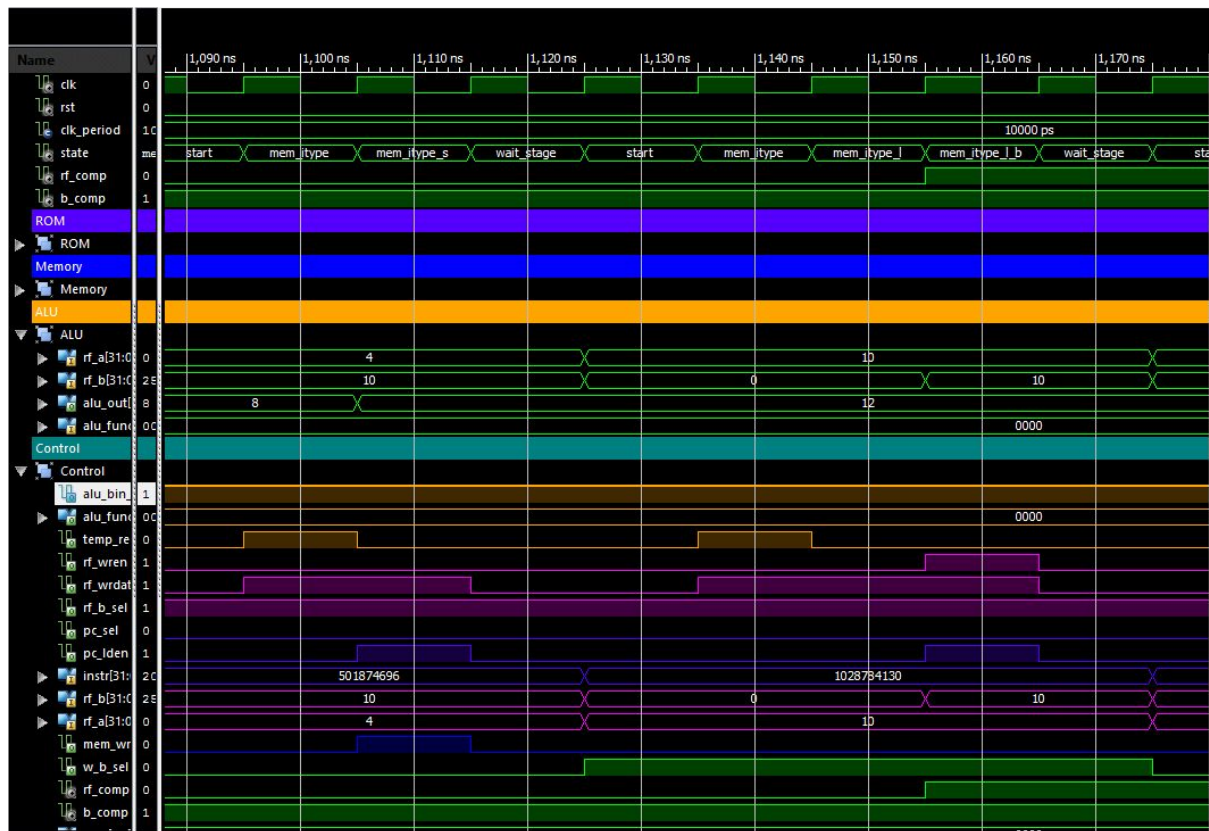

Σε αυτού του είδους τις εντολές αρχικά επιλέγεται απο την ALU η πράξη της προσθεσης. Ακόμη επιλέγεται ως δευτερη είσοδος της ο IMMEDIATE. Ακόμα οι εντολές Mem\_Itype χωρίζονται σε Save και Load τύπου. Οι τύπου Load χρησιμοποιούν έναν ακόμη παραπάνω κύκλο, ο οποίος χρειάζεται απο την memory για να εξαγει τα δεδομένα της. Ανάλογα με την εντολή (save ή load τύπου) ενεργοποιείται το σήμα rf\_wren ή mem\_wren. Τέλος ένα σήμα W\_B\_Sel επιλέγει αν η μνήμη θα εισάγει και εξαγει ολα τα byte τον δεδομένων ή αν θα μηδενίζει τα 3 most significant byte. Αυτό το σήμα εξάγεται απο την Control βασισζόμενο στο opcode.

### Συμπεράσματα:

Φθάνοντας πλέον στα μισά των συνολικών εργαστηρίων του μαθήματος, υλοποιήσαμε έναν απλό CHARIS επεξεργαστή πολλαπλών κύκλων και επιβεβαιώσαμε την σωστή λειτουργία του με ένα πρόγραμμα που μας δόθηκε έτοιμο.